

# ECE LAB ASSIGNMENT

## AND GATE

### **Design:**

```
module andgate(input a,b, output y);  
    and(y,a,b);  
endmodule
```

### **Testbench:**


```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    andgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin  
        $dumpfile("andgate.vcd");  
        $dumpvars(1);  
    end  
  
    initial  
    begin
```

```

a=0; b=0; #100;
a=0; b=1; #100;
a=1; b=0; #100;
a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

## Output

 

## BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```

module andgate(a,b,y);
input a,b;
output reg y;
always@(a or b)
begin
    if(a==0 & b==0)
        y=0;
    else if(a==0&b==1)
        y=0;
    else if(a==1&b==0);
        y=0;
    else y=1;
end

```

end

endmodule

### **Testbench:**

module test();

reg a,b;

wire y;

andgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));

initial

begin

\$dumpfile("andgate.vcd");

\$dumpvars(1);

end

initial

begin

a=0; b=0; #100;

a=0; b=1; #100;


a=1; b=0; #100;

a=1; b=1; #100;

end

endmodule

## Output:

 

Input 1	Input 2	Output
	1	
1		
1	1	1

## OR GATE

### Design:

```
module orgate(a,b,y);
```

```
    input a,b;
```

```
    output y;
```


```
    or o1(y,a,b);
```

```
endmodule
```

**Testbench:**

```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    orgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin  
        $dumpfile("orgate.vcd");  
        $dumpvars(1);  
    end  
  
    initial  
    begin  
        a=0; b=0; #100;  
        a=0; b=1; #100;  
        a=1; b=0; #100;  
        a=1; b=1; #100;  
    end  
endmodule
```

**Output:**

 

## BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```
module orgate(a,b,y);  
    input a,b;  
    output reg y;  
    always @(a or b)  
    begin  
        if(a==0 & b==0)  
            y=0;  
        else  
            y=1;  
        end  
    endmodule
```


### Testbench:

```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    orgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial
```

```
begin
    $dumpfile("orgate.vcd");
    $dumpvars(1);
end
```

```
initial
begin
    a=0; b=0; #100;
    a=0; b=1; #100;
    a=1; b=0; #100;
    a=1; b=1; #100;
end
endmodule
```

### Output:

 

Input 1	Input 2	Output
	1	1
1		1
1	1	1

# NOT GATE

## **Design:**

```
module notgate(a,b,y);  
    input a,b;  
    output y;  
    not n1(y,a);  
endmodule
```

## **Testbench:**

```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    notgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin  
        $dumpfile("notgate.vcd");  
        $dumpvars(1);  
    end  
  
    initial  
    begin  
        a=0; b=0; #100;  
        a=0; b=1; #100;  
        a=1; b=0; #100;
```




```

    a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

### Output:

 

### BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```

module notgate(a,b,y);
    input a,b;
    output reg y;
    always @(a)
    begin
        if(a==0)
            y=1;
        else
            y=0;
        end
    end
endmodule

```

### Testbench:

```

module test();
    reg a,b;
    wire y;

```

```
notgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));
```

```
initial
```

```
begin
```

```
    $dumpfile("notgate.vcd");
```

```
    $dumpvars(1);
```

```
end
```

```
initial
```

```
begin
```

```
    a=0; b=0; #100;
```

```
    a=0; b=1; #100;
```


```
    a=1; b=0; #100;
```

```
    a=1; b=1; #100;
```

```
end
```

```
endmodule
```

### Output:

 

Input	Output
1	
	1

## NOR GATE


Design:

```
module norgate(a,b,y);  
    input a,b;  
    output y;  
    nor n1(y,a,b);  
endmodule
```

### **Testbench:**

```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    norgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin  
        $dumpfile("norgate.vcd");  
        $dumpvars(1);  
    end  
  
    initial  
    begin  
        a=0; b=0; #100;  
        a=0; b=1; #100;  
        a=1; b=0; #100;  
        a=1; b=1; #100;  
    end  
endmodule
```

### **Output:**

 

## BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```
module norgate(a,b,y);  
    input a,b;  
    output reg y;  
    always @(a or b)  
    begin  
        if(a==0 & b==0)  
            y=1;  
        else  
            y=0;  
        end  
    endmodule
```

### Testbench:

```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    norgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin
```

```

$dumpfile("norgate.vcd");
$dumpvars(1);
end


```

```

initial
begin
  a=0; b=0; #100;
  a=0; b=1; #100;
  a=1; b=0; #100;
  a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

## Output:

 

Input 1	Input 2	Output
		1
	1	
1		
1	1	

# NAND GATE

## **Design:**

```
module nandgate(a,b,y);  
    input a,b;  
    output y;  
    nand n1(y,a,b);  
endmodule
```

## **Testbench:**


```
module test();  
    reg a,b;  
    wire y;  
  
    nandgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));  
  
    initial  
    begin  
        $dumpfile("nandgate.vcd");  
        $dumpvars(1);  
    end  
  
    initial  
    begin  
        a=0; b=0; #100;  
        a=0; b=1; #100;  
        a=1; b=0; #100;
```

```

    a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

## Output

 

## BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```

module nandgate(a,b,y);
    input a,b;
    output reg y;
    always @(a or b)
    begin
        if(a==1 & b==1)
            y=0;
        else
            y=1;
        end
    end
endmodule

```

### Testbench:

```

module test();

```

```

reg a,b;

wire y;


nandgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));

initial
begin
    $dumpfile("nandgate.vcd");
    $dumpvars(1);
end

initial
begin
    a=0; b=0; #100;
    a=0; b=1; #100;
    a=1; b=0; #100;
    a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

## Output

 



Input 1	Input 2	Output
		1
	1	1
1		1
1	1	

## XOR GATE

### Design:

```

module xorgate(a,b,y);
  input a,b;
  output y;
  xor x1(y,a,b);
endmodule

```

### Testbench:

```

module test();
  reg a,b;
  wire y;

  xorgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));

  initial

```

```

begin
    $dumpfile("xorgate.vcd");
    $dumpvars(1);
end

```


```

initial
begin
    a=0; b=0; #100;
    a=1; b=1; #100;
end

```

endmodule

### Output

 

## BEHAVIOURAL MODEL

### Design

```

module xorgate(a,b,y);
    input a,b;
    output reg y;
    always @(a or b)
    begin
        if(a==0 & b==0)
            y=0;
        else if(a==1 & b==1)
            y=0;
    end
endmodule

```

```
    else
        y=1;
    end
endmodule
```

## Testbench

```
module test();


    reg a,b;
    wire y;

    xorgate uut(.a(a),.y(y));

    initial
    begin
        $dumpfile("xorgate.vcd");
        $dumpvars(1);
    end

    initial
    begin
        a=0; b=0; #100;
        a=1; b=1; #100;
    end
endmodule
```

## Output

 

Input 1	Input 2	Output
	1	1
1		1
1	1	

## XNOR GATE

### Design:

```

module xnorgate(a,b,y);
    input a,b;
    output y;
    xnor x1(y,a,b);
endmodule

```

### Testbench:

```

module test();
    reg a,b;
    wire y;

    xnorgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));

    initial

```


```

begin
    $dumpfile("xnorgate.vcd");
    $dumpvars(1);
end

initial
begin
    a=0; b=0; #100;
    a=0; b=1; #100;
    a=1; b=0; #100;
    a=1; b=1; #100;
end
endmodule

```

### Output:

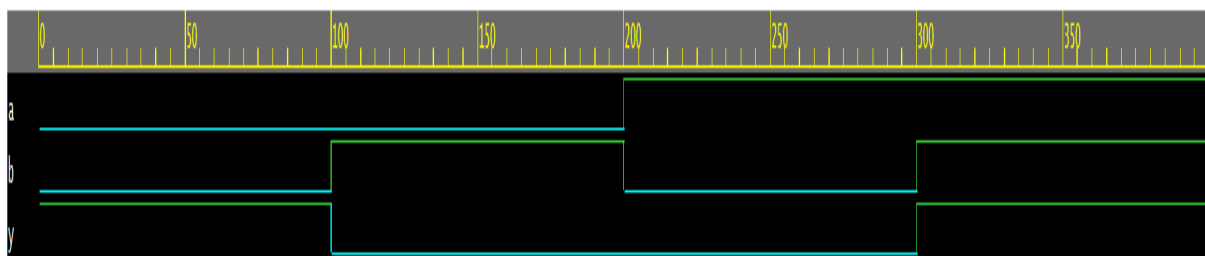

### BEHAVIOURAL MODEL

### Design:

```

module xnorgate(a,b,y);
    input a,b;
    output reg y;
    always @(a or b)
    begin
        if(a==0 & b==0)
            y=1;
    end
endmodule

```

```
    else if(a==1&b==1)
        y=1;
    else
        y=0;
    end
endmodule
```

### **Testbench:**


```
module test();
    reg a,b;
    wire y;

    xnorgate uut(.a(a),.b(b),.y(y));

    initial
    begin
        $dumpfile("xnorgate.vcd");
        $dumpvars(1);
    end

    initial
    begin
        a=0; b=0; #100;
        a=0; b=1; #100;
        a=1; b=0; #100;
        a=1; b=1; #100;
    end
endmodule
```

Output:

 

Input 1	Input 2	Output
		1
	1	
1		
1	1	1